



**2020-2021 Spring Semester**

**Lab-4 Preliminary Report**

**Course Name:CS223**

**Section: 1**

**Lab: 4**

**Name: Alper**


**Surname: Mumcular**

**Student ID: 21902740**

**Date: 07.04.2021**

**Trainer Pack: 19**
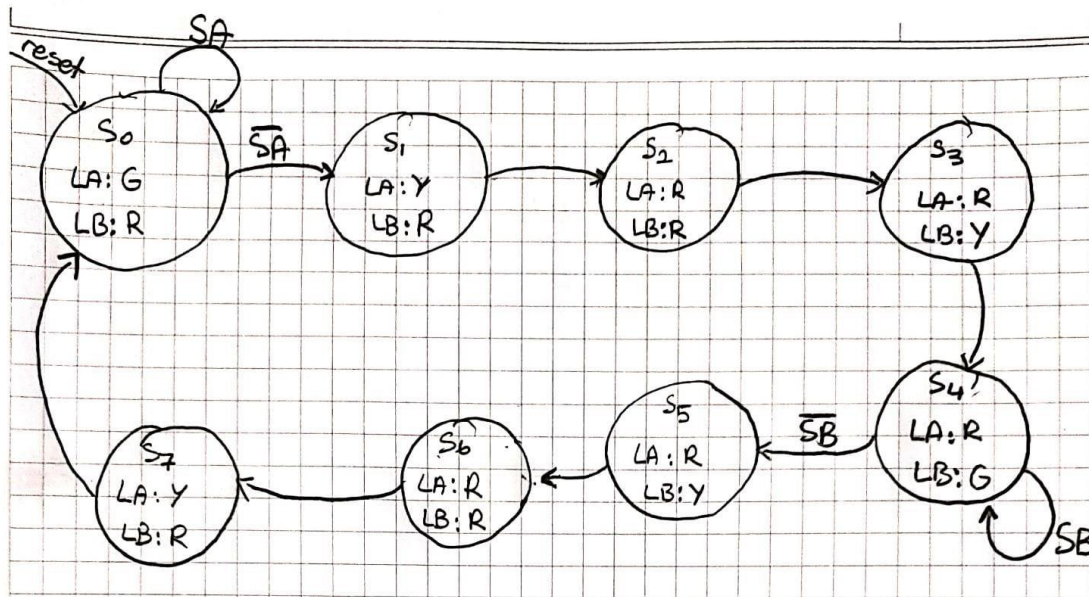
## 1.1) Moore Finite State Machine Transition Diagram



## 1.2) State Encodings

State variables:  $S_2, S_1, S_0$

	$S_2$	$S_1$	$S_0$
$S_0$	0	0	0
$S_1$	0	0	1
$S_2$	0	1	0
$S_3$	0	1	1
$S_4$	1	0	0
$S_5$	1	0	1
$S_6$	1	1	0
$S_7$	1	1	1

### 1.3) State Transition Table

$S_2$	$S_1$	$S_0$	SA	SB	$S_2'$	$S_1'$	$S_0'$
0	0	0	1	X	0	0	0
0	0	0	0	X	0	0	1
0	0	1	X	X	0	1	0
0	1	0	X	X	0	1	1
0	1	1	X	X	1	0	0
1	0	0	X	1	1	0	0
1	0	0	X	0	1	0	1
1	0	1	X	X	1	1	0
1	1	0	X	X	1	1	1
1	1	1	X	X	0	0	0



#### 1.4) Output Table

$S_2$	$S_1$	$S_0$	LAR	LAY	LAG	LBR	LBY	LBG
0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	0	0

### 1.5) Next State & Output Equations

$$S_2' = S_2 \bar{S}_1 + S_2 \bar{S}_0 + \bar{S}_2 S_1 S_0$$

$$S_1' = \bar{S}_1 S_0 + S_1 \bar{S}_0$$

$$S_0' = S_1 \bar{S}_0 + \bar{S}_2 \bar{S}_0 SA + \bar{S}_2 \bar{S}_0 \bar{S}_B$$

$$LAR = 1$$

$$LAY = \bar{S}_2 \bar{S}_1 + S_2 S_1 S_0$$

$$LAG = \bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0$$


$$LBR = 1$$

$$LBY = S_2 \bar{S}_1 + \bar{S}_2 S_1 S_0$$

$$LBG = S_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0$$



## 1.6) FSM Circuit Schematic

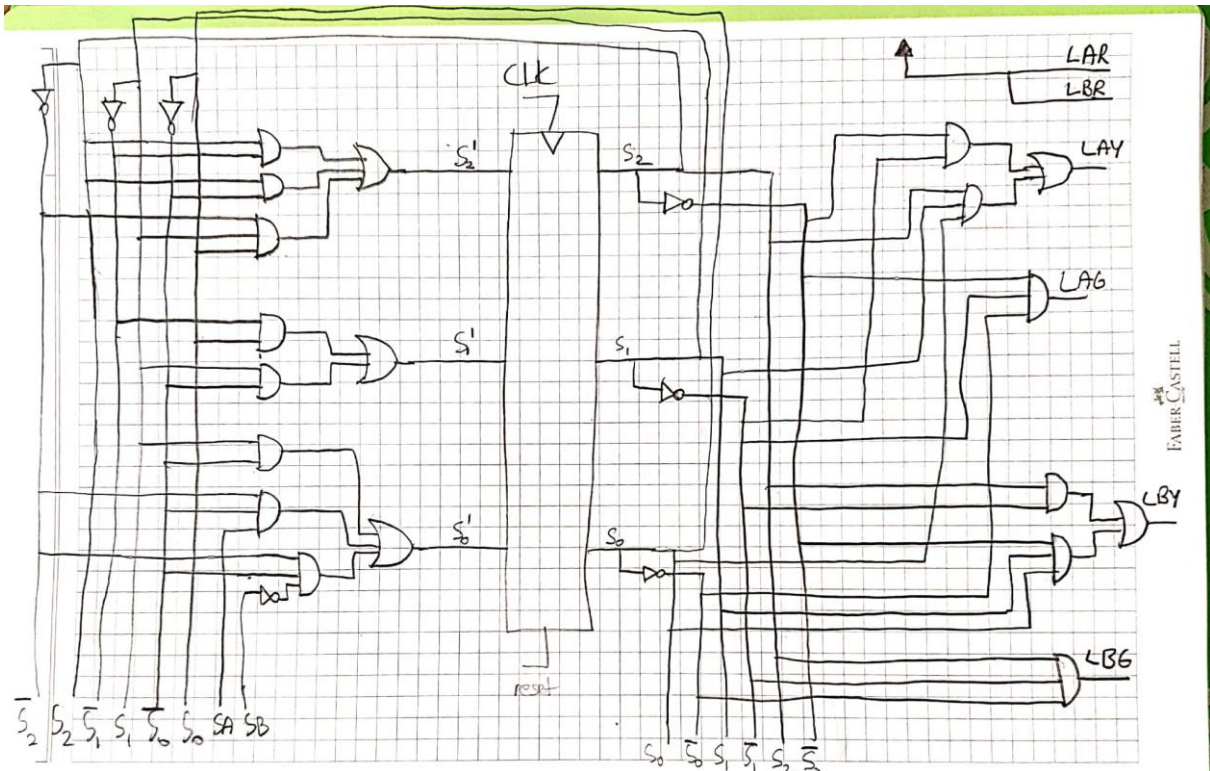

2) We need 3 flip-flops to implement this problem because we have 3 state variables.

3)

